
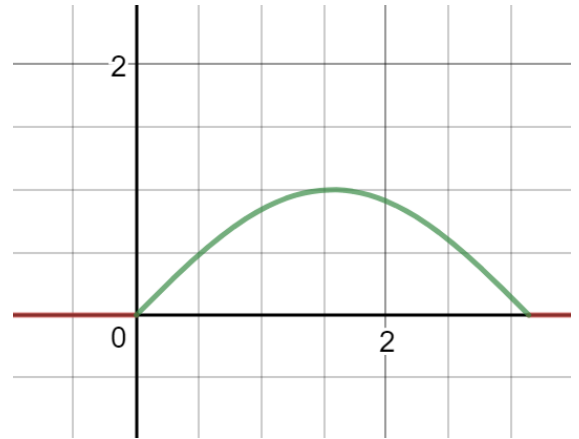


# Tutorial 1

Q1.5.d

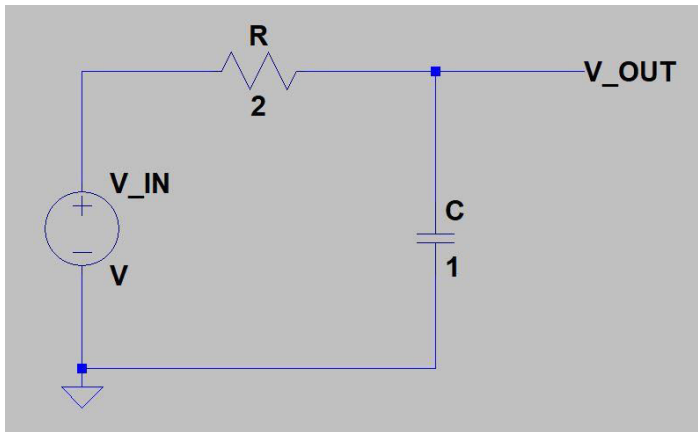

$$i_C = C \frac{dV_{OUT}}{dt} = C \cos t = \cos t$$

$$\rightarrow V_{IN} = V_R + V_C = Ri_R + V_C = Ri_C + V_{OUT} = 2 \cos t + \sin t$$

The Input voltage,  $V_{IN}$  can be completed as follows:

$$V_{IN} = \begin{cases} 0; & t < 0 \\ 2 \cos t + \sin t; & 0 < t < \pi \\ 0; & t > \pi \end{cases}$$

$$V_{IN} = (2 \cos t + \sin t)(u(t) - u(t - \pi))$$

